
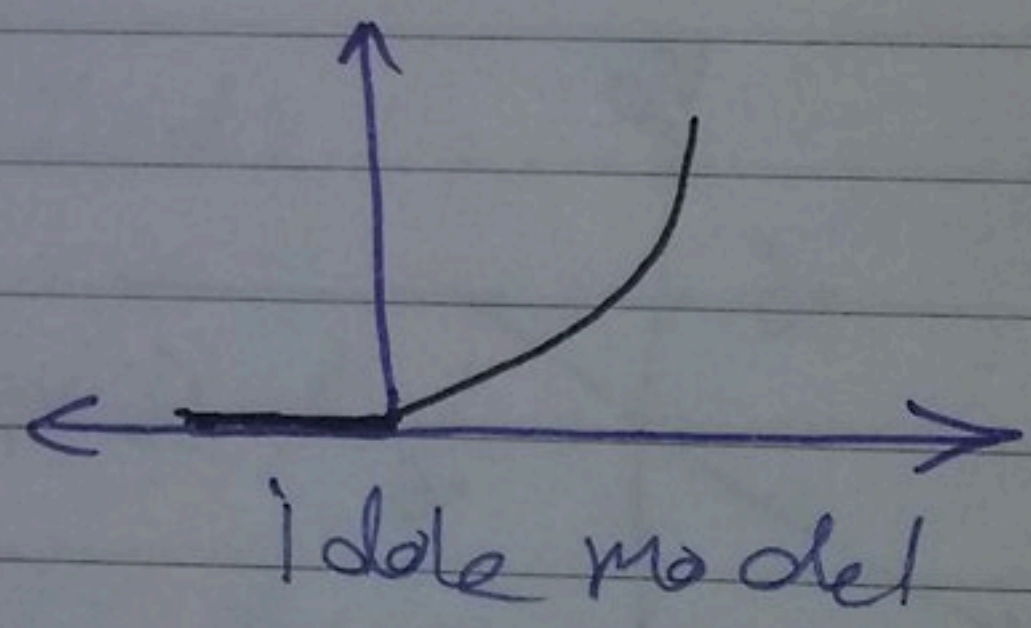
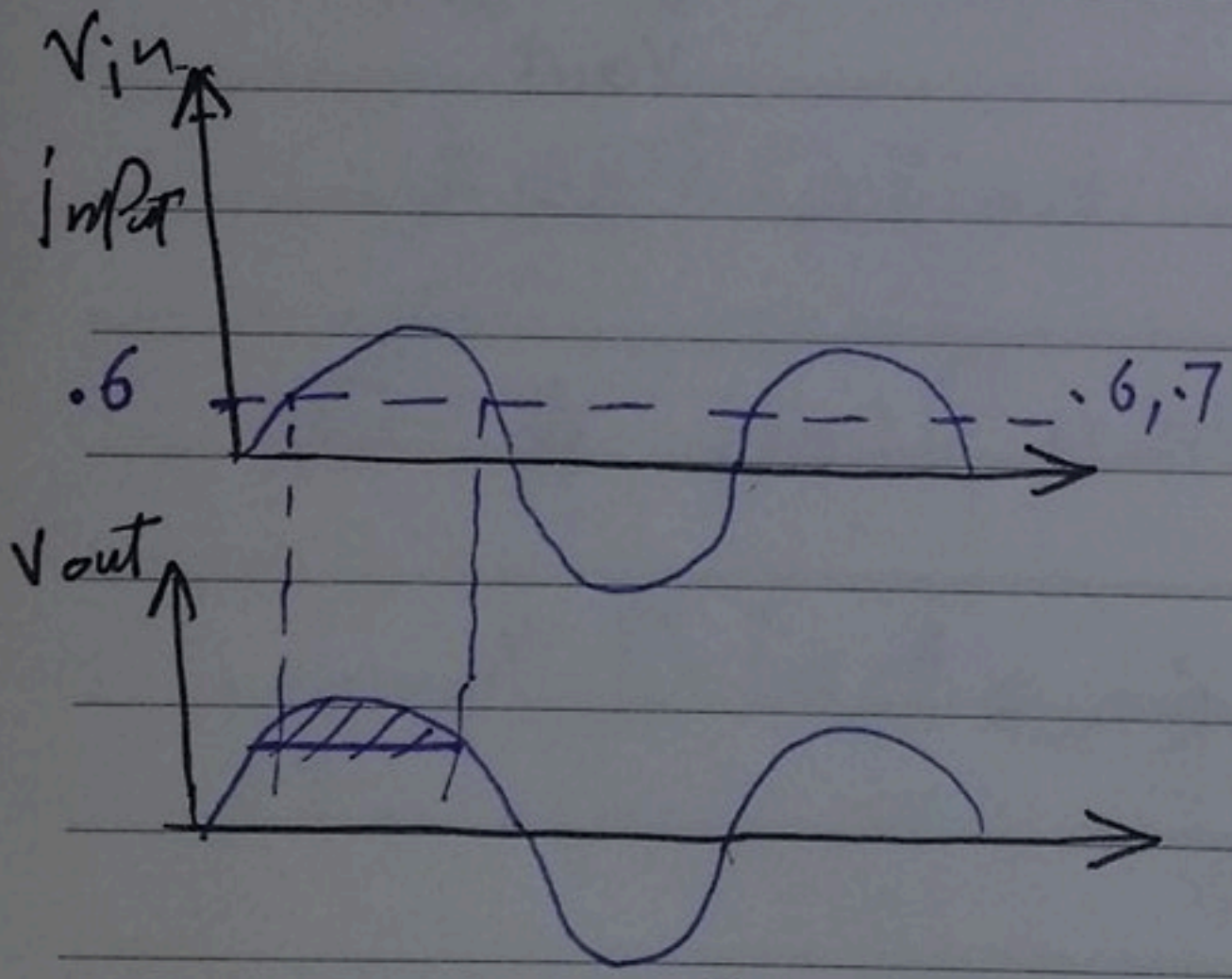
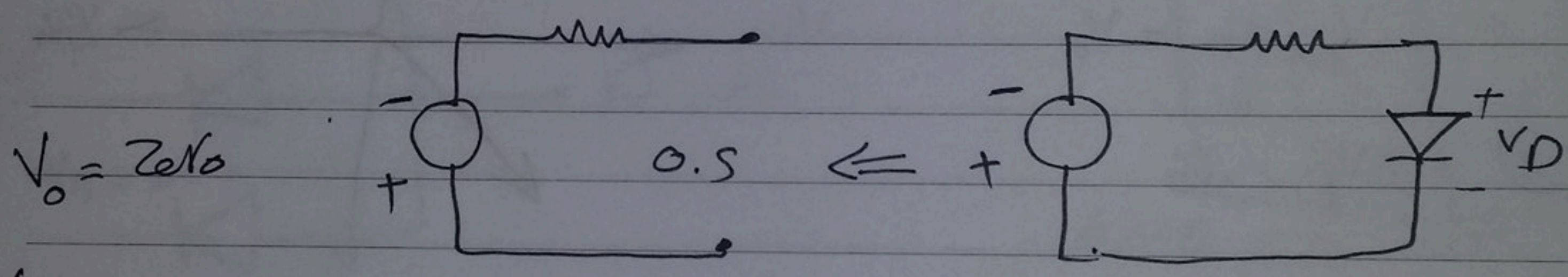


# \* Application


- 1) Rectification
- 2) NOR/OR logic gates
- 3) Resistor Diode circuits

$V_D = 0$

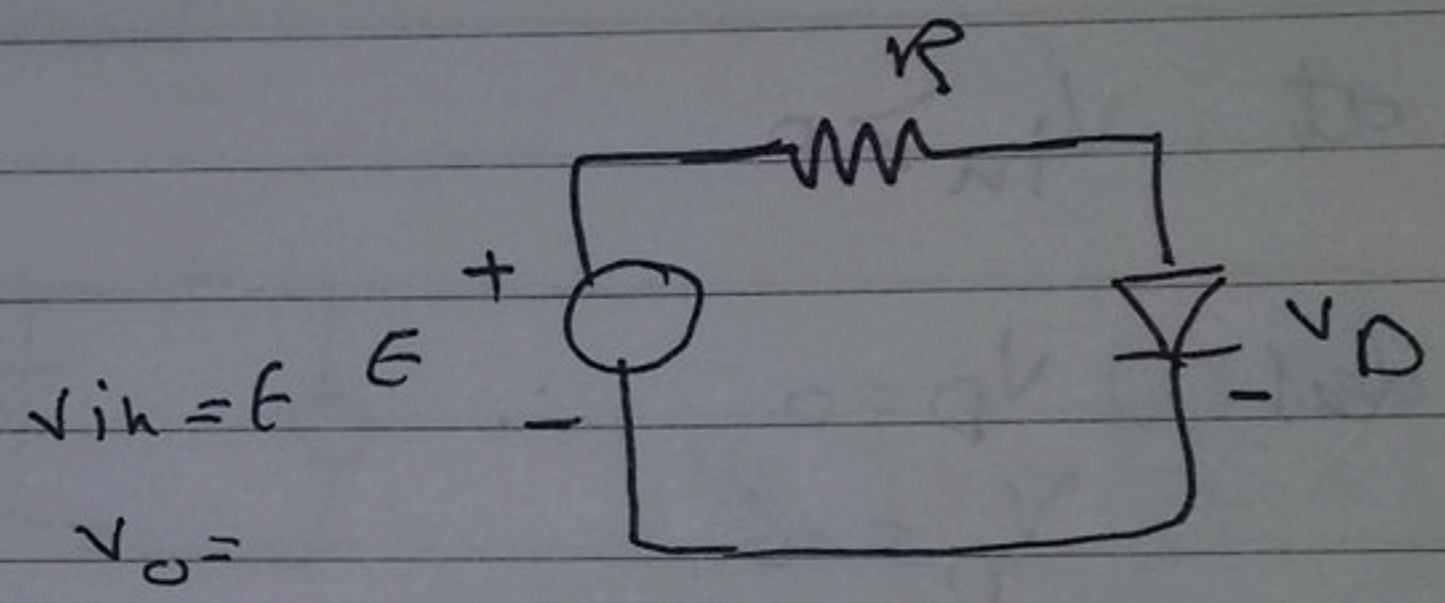

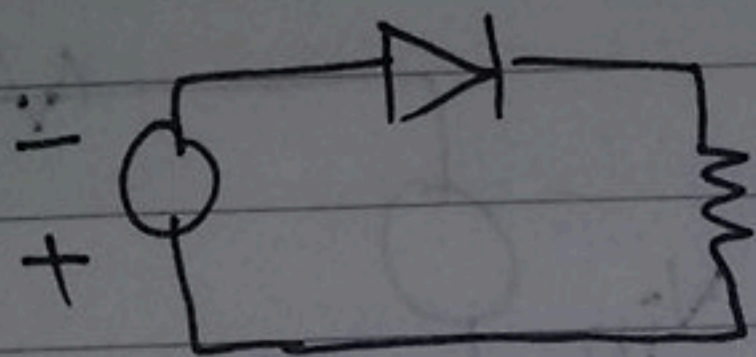if  $V_D \uparrow \Rightarrow V_{out} \downarrow$






$$E = V_p + I R$$

$$E = V_p + V_o$$
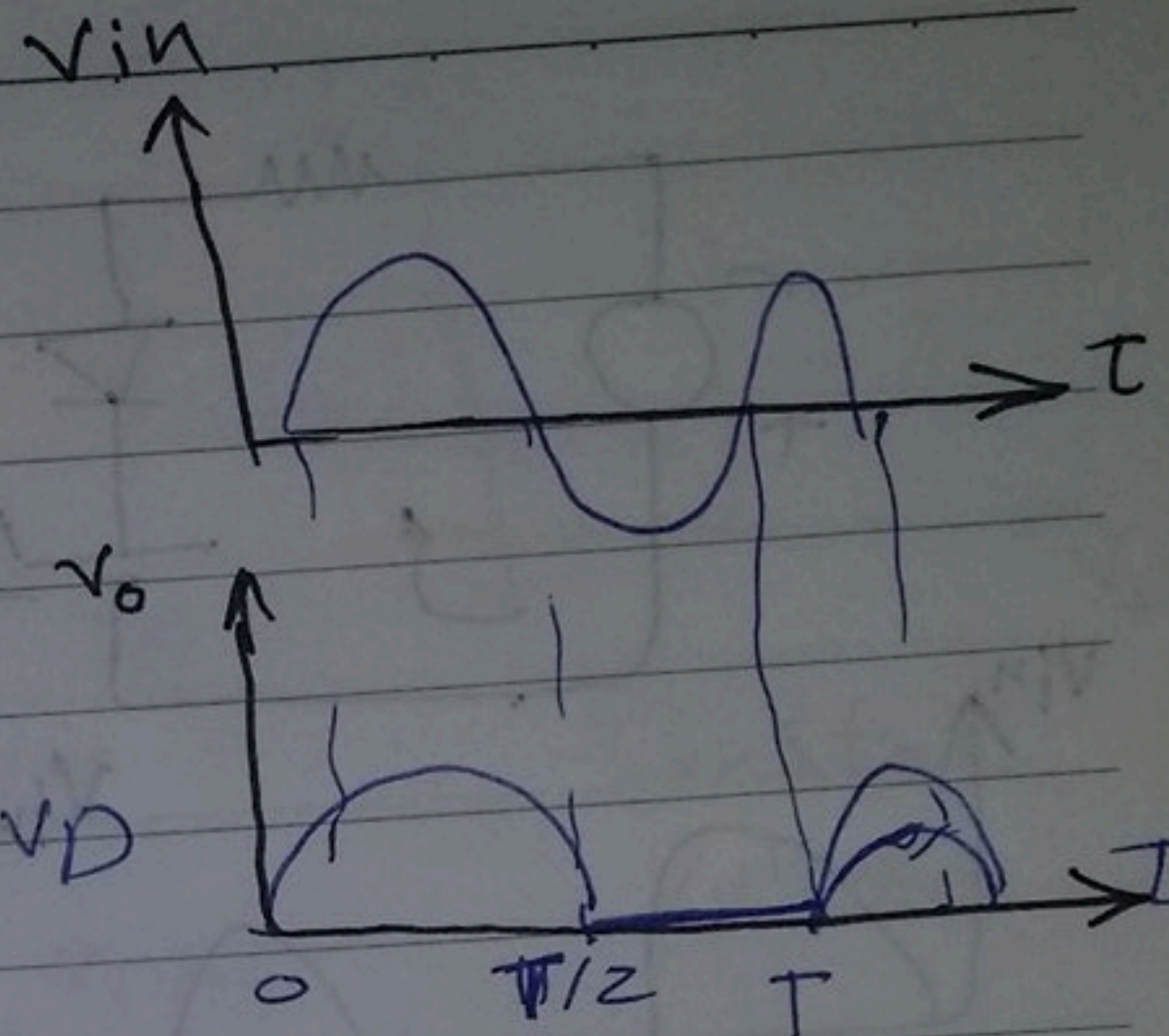
$$E = V_o \quad \text{at } V_p = 0 \quad \text{Ideal}$$



Half wave Rectifier

$$V_{in} = V_p \cos \omega t \quad \omega =$$

$$V_o = V_p \cos \omega t \quad 0 < t < \frac{T}{2} \quad \text{Complete cycle}$$

$$V_o = 0$$

$$\Rightarrow \text{but average} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T/2} V_{out}(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T/2} V_p \cos \omega t$$

$$\Rightarrow V_{out} = \frac{V_p}{\omega T} (\sin \omega t) \Big|_0^{T/2} \Rightarrow$$






$$V_{out} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T/2} V_p \sin \omega t = \frac{V_p}{\omega T} (\cos \omega t) \Big|_0^{T/2}$$

$$V_{ave} = 0.318 V_p = 30\%$$


المتوسط هو 30% من القيمة القصوى

AC ممتدة 30% فقط




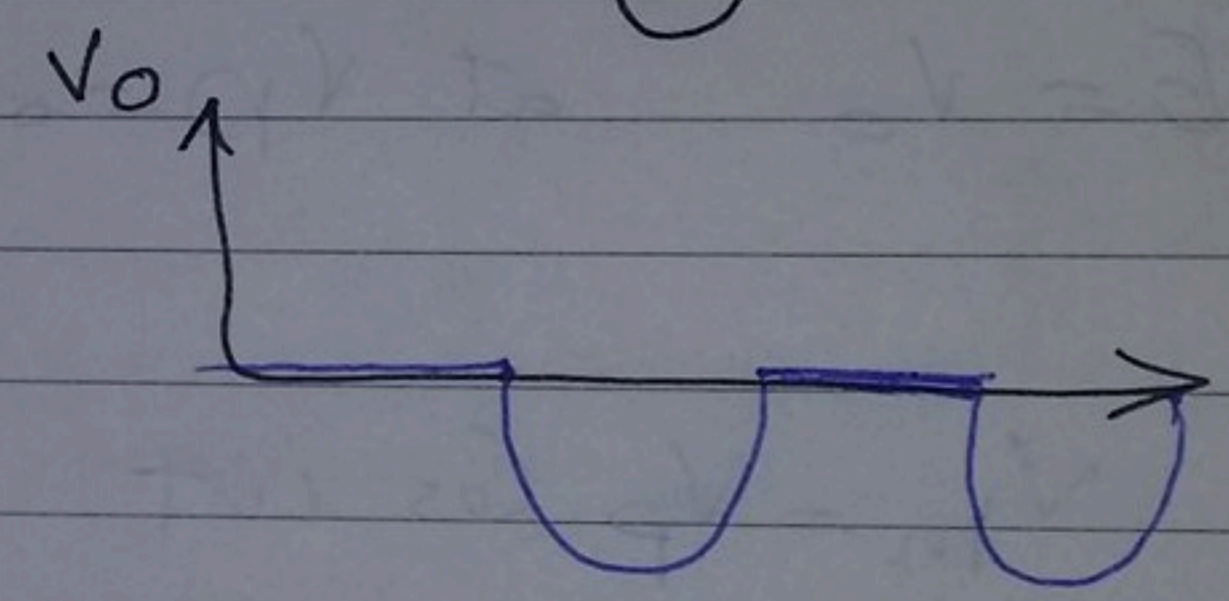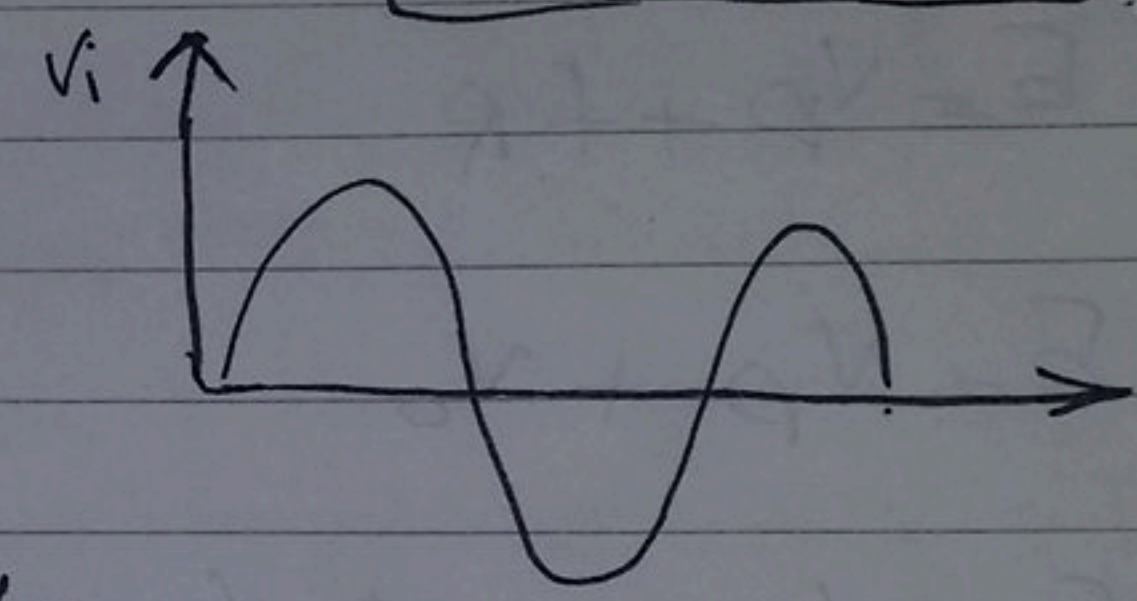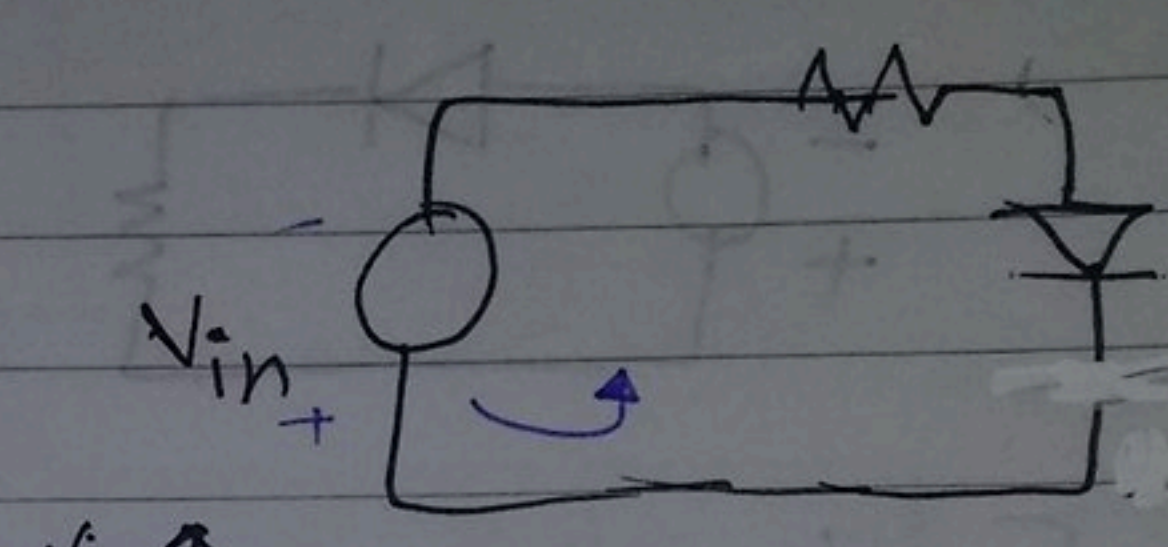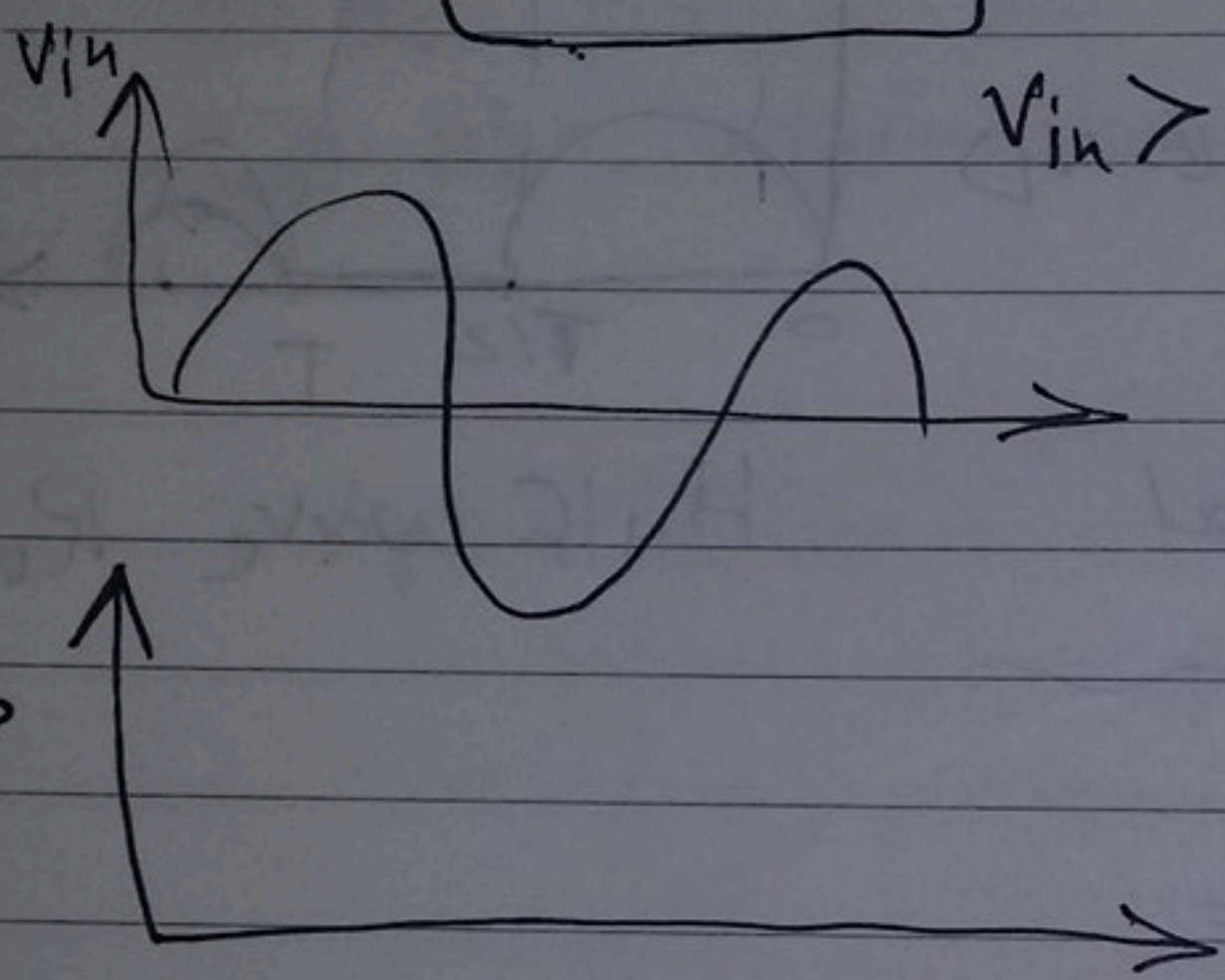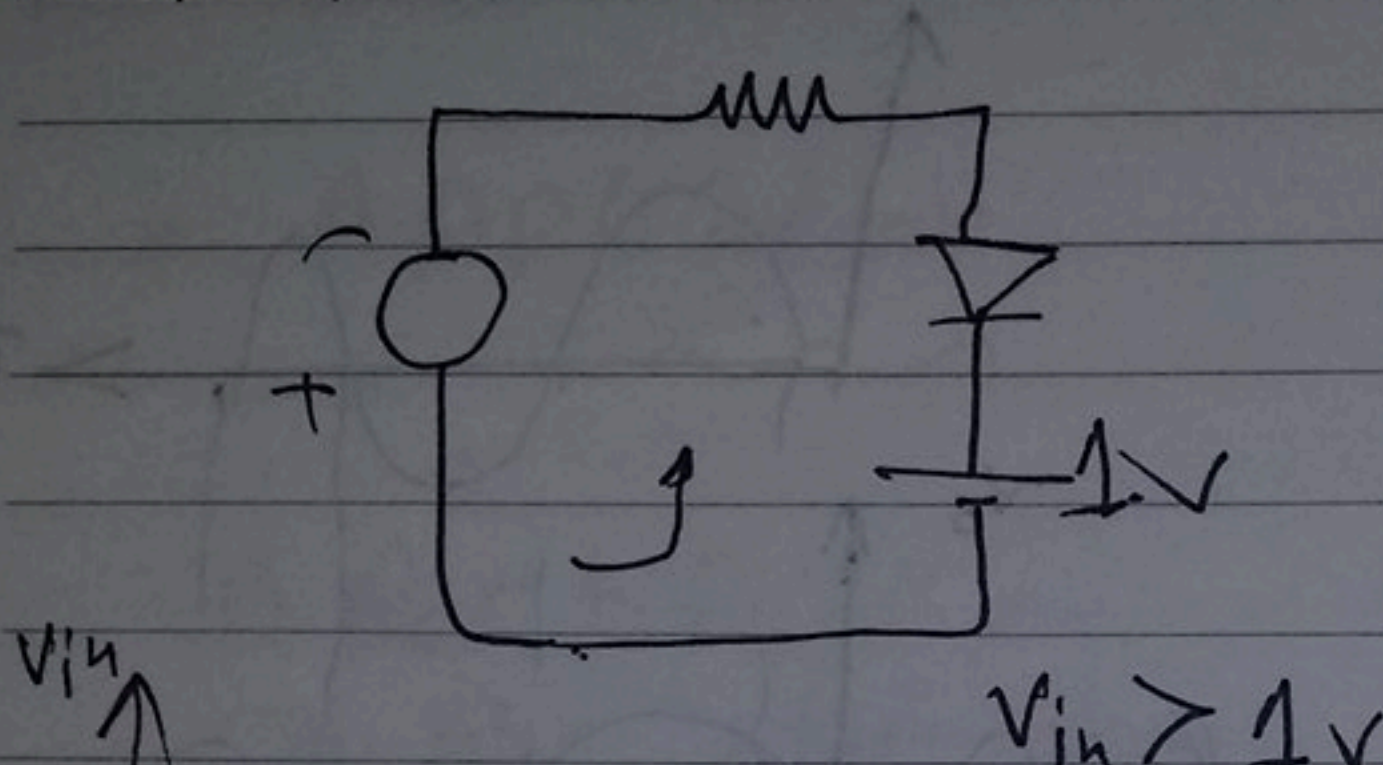

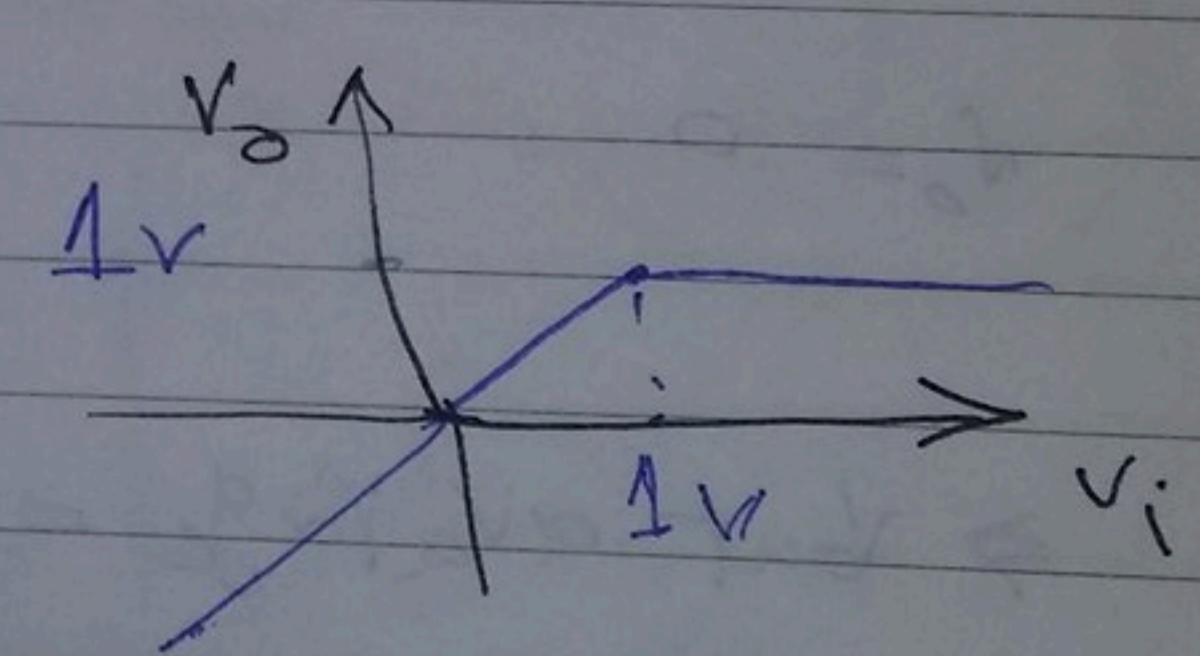۱۶۴ قط ربطی ۱ فولت <sup>الطایفه</sup> : جس سے متوصل الیہا رکھو  $V_{in} < 1V$






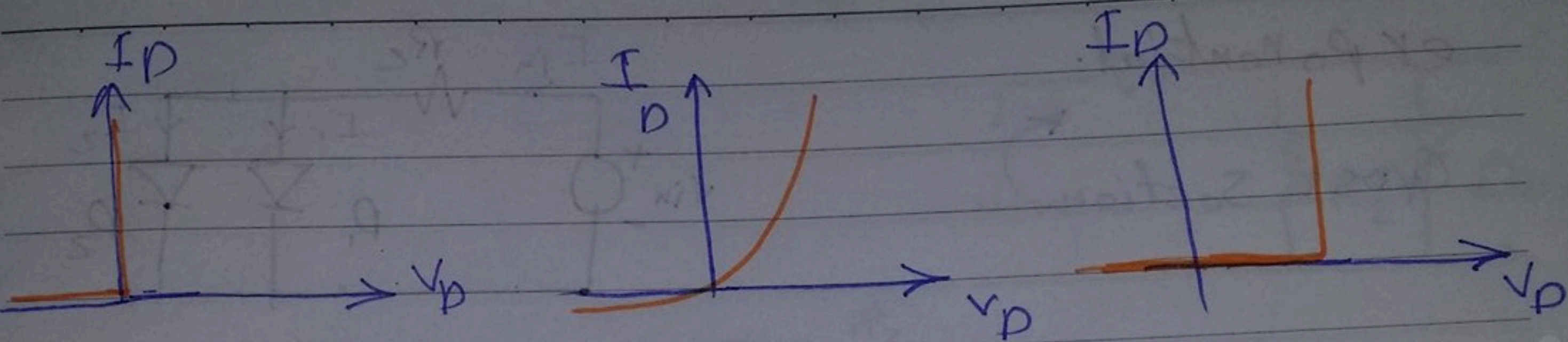


ideal

exponential


Constant  
voltage.

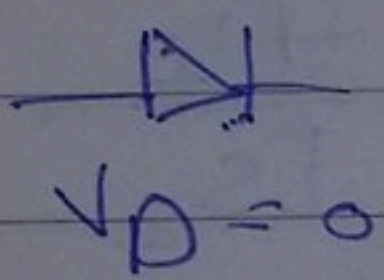

$$I_D = I_S e^{V_D / kT}$$

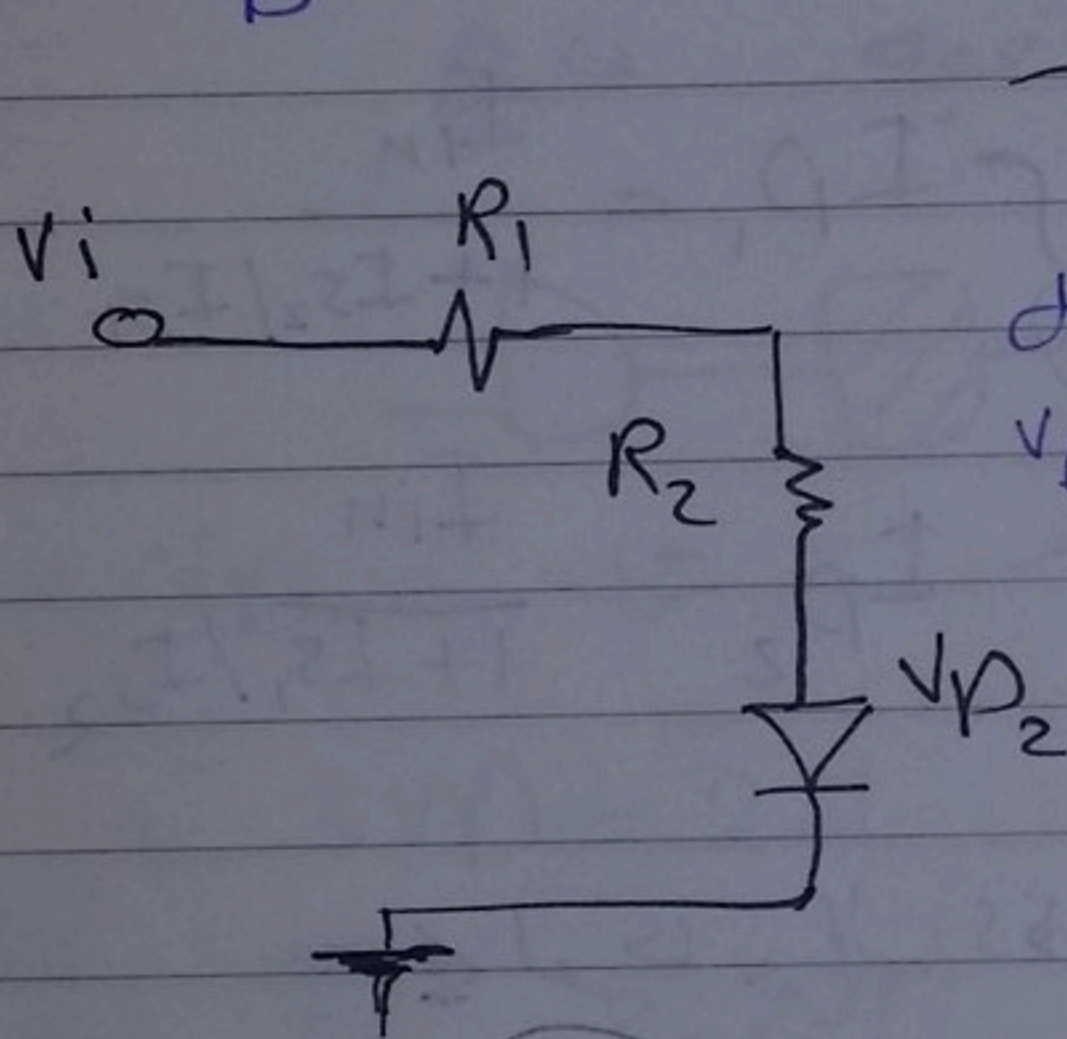

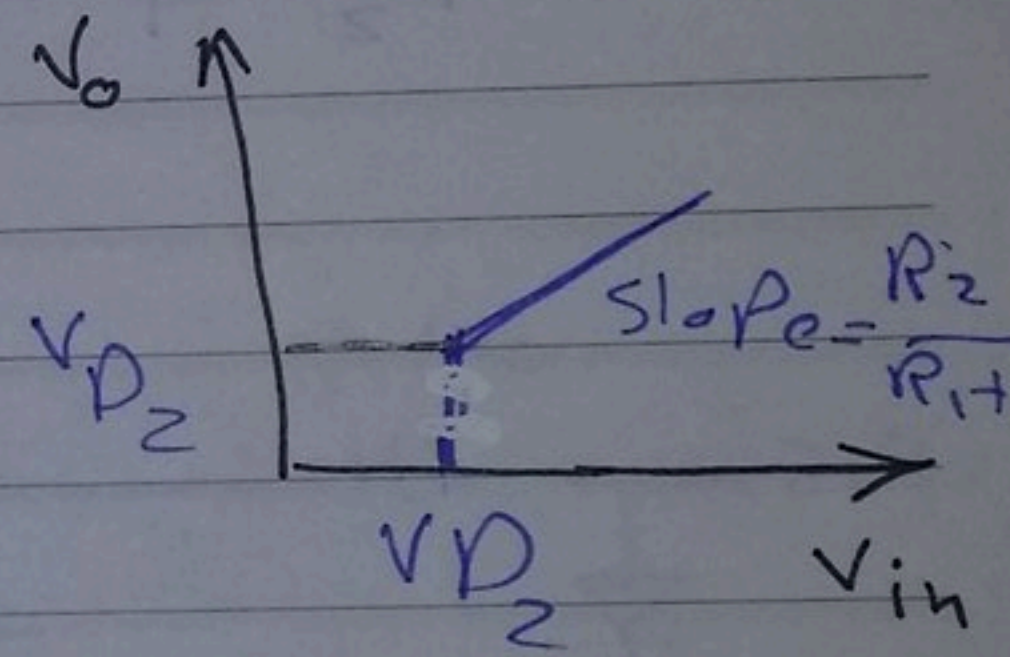$V_{D2} < V_{in} \sim \text{diode is forward biased}$




$$V_{out} = V_{in} * \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \text{slope} \Rightarrow \frac{V_{in} - V_o}{R_1} = \frac{V_o - V_D}{R_2}$$

$$\therefore V_{out} = \frac{\frac{R_2}{R_1} V_{in} + V_{D2}}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$



exponential.

Cross Section

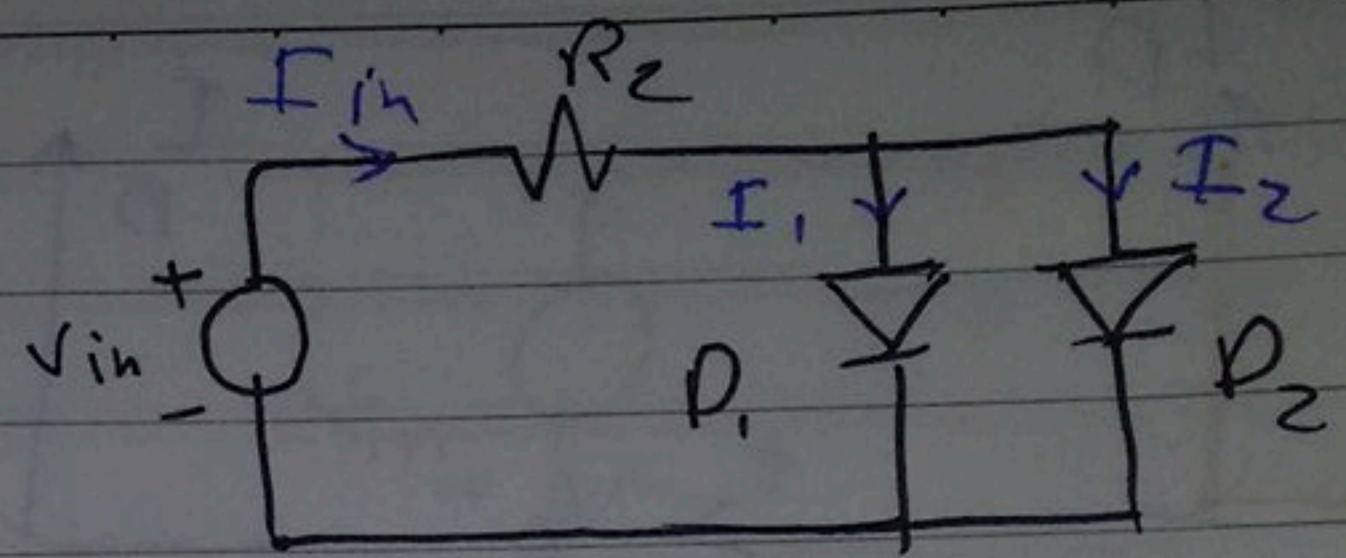

$$\Rightarrow I_{in} = I_{D_1} + I_{D_2}$$

$$V_{D_1} = V_T \ln \frac{I_{D_1}}{I_{S_1}}$$

$$V_{D_2} = V_T \ln \frac{I_{D_2}}{I_{S_2}}$$

$$\frac{I_{D_1}}{I_{S_1}} = \frac{I_{D_2}}{I_{S_2}}$$

Cross  
Sections

$$I_{D_1} = \frac{I_{in}}{1 + I_{S_2}/I_{S_1}}$$

$$I_{D_2} = \frac{I_{in}}{1 + I_{S_1}/I_{S_2}}$$

$$I_{S_1} = I_{S_2}$$



Solution Cross  $I_{S_1} \sim I_{S_2} \Leftarrow$

$$\therefore I_{D_1} = \frac{I_{in}}{1+1} = \frac{I_{in}}{2}$$


$$I_{D_2} = \frac{I_{in}}{2}$$



$$V_{p_o} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

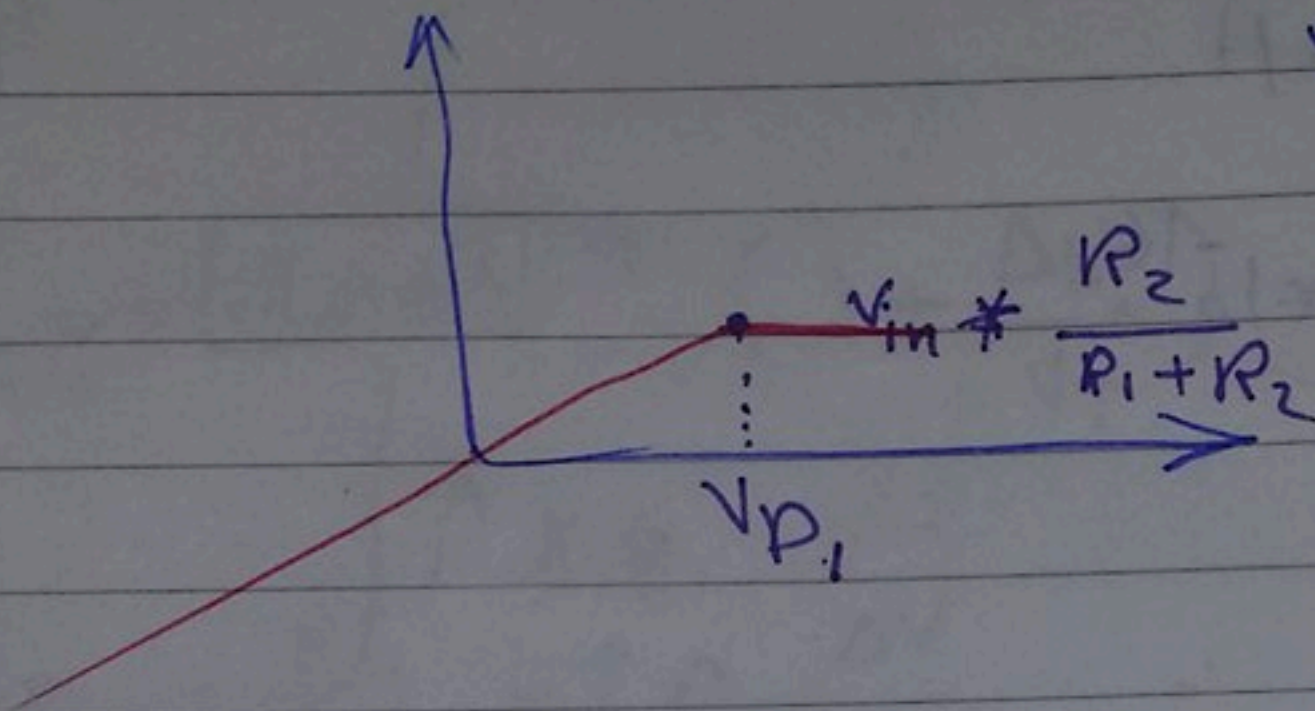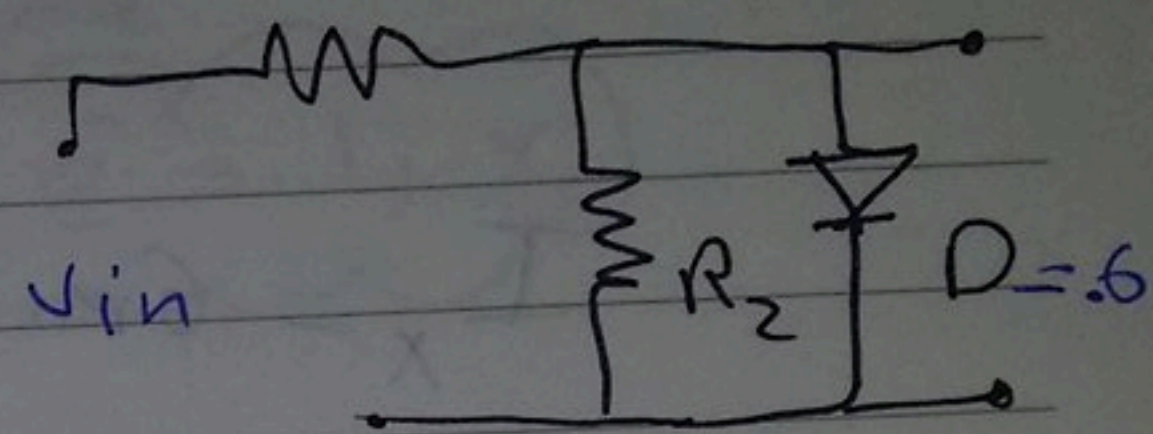


شماره 3.4 کلاس به شرح زیر می باشد 2.4

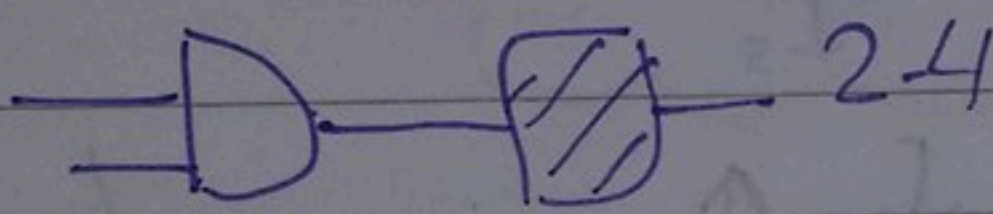

$$V_D = 0.8$$

$$\therefore 3V_D = 2.4$$
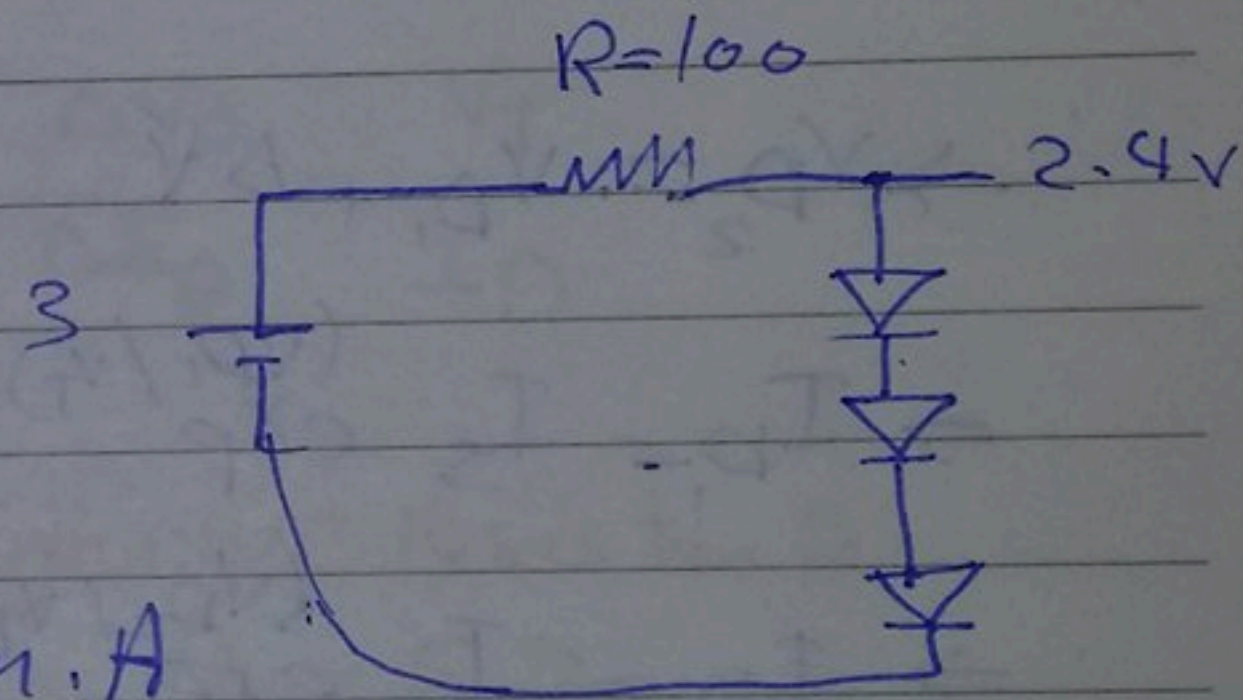
$$\Rightarrow I = \frac{3 - 2.4}{100} = \frac{.6}{100} = 6 \text{ m.A}$$



$$I_X = I_S \exp\left(\frac{V_D}{V_T}\right)$$

$$\Rightarrow V_D = 0$$

$$V_T = 26 \text{ mV}$$



$$I_x = 6 \text{ mA}$$


$$I_s = 2.6 \times 10^{-16}$$

دیا قیوہ صغیرہ ۱

$$V_D = V_T \ln \frac{I_D}{I_s}$$

لدا یو واپس
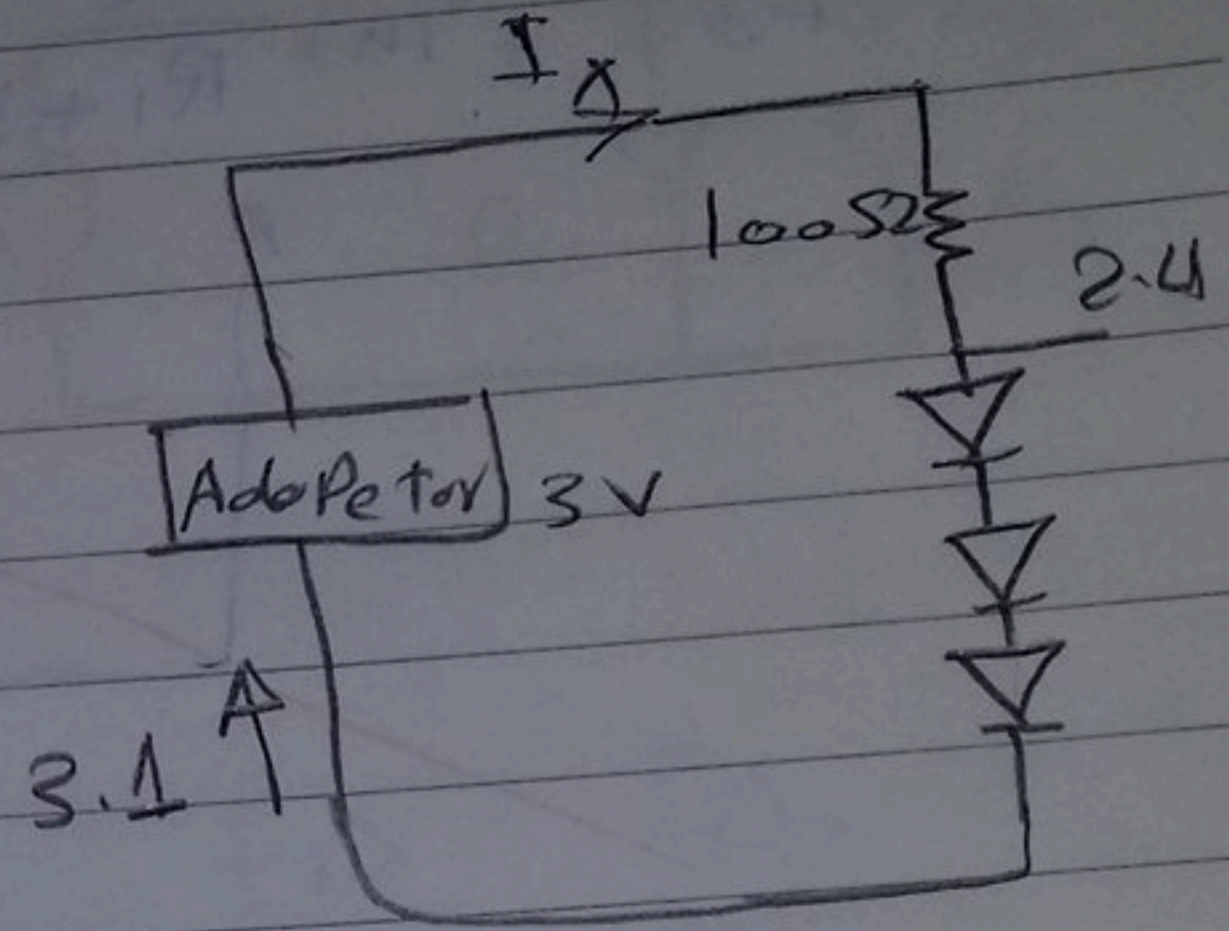
$$\Rightarrow V_D = 3 V_T \ln \left( \frac{I_D}{I_s} \right)$$




$$\Rightarrow V_{D2} = V_{D1} + \Delta V$$

$$\Rightarrow I_{D1} = I_s \exp^{(V_{D1}/V_T)}$$

$$\Rightarrow I_{D2} = I_s \exp^{(V_{D2}/V_T)}$$

$$\Rightarrow I_{D2} = I_s \exp^{((V_{D1} + \Delta V)/V_T)}$$
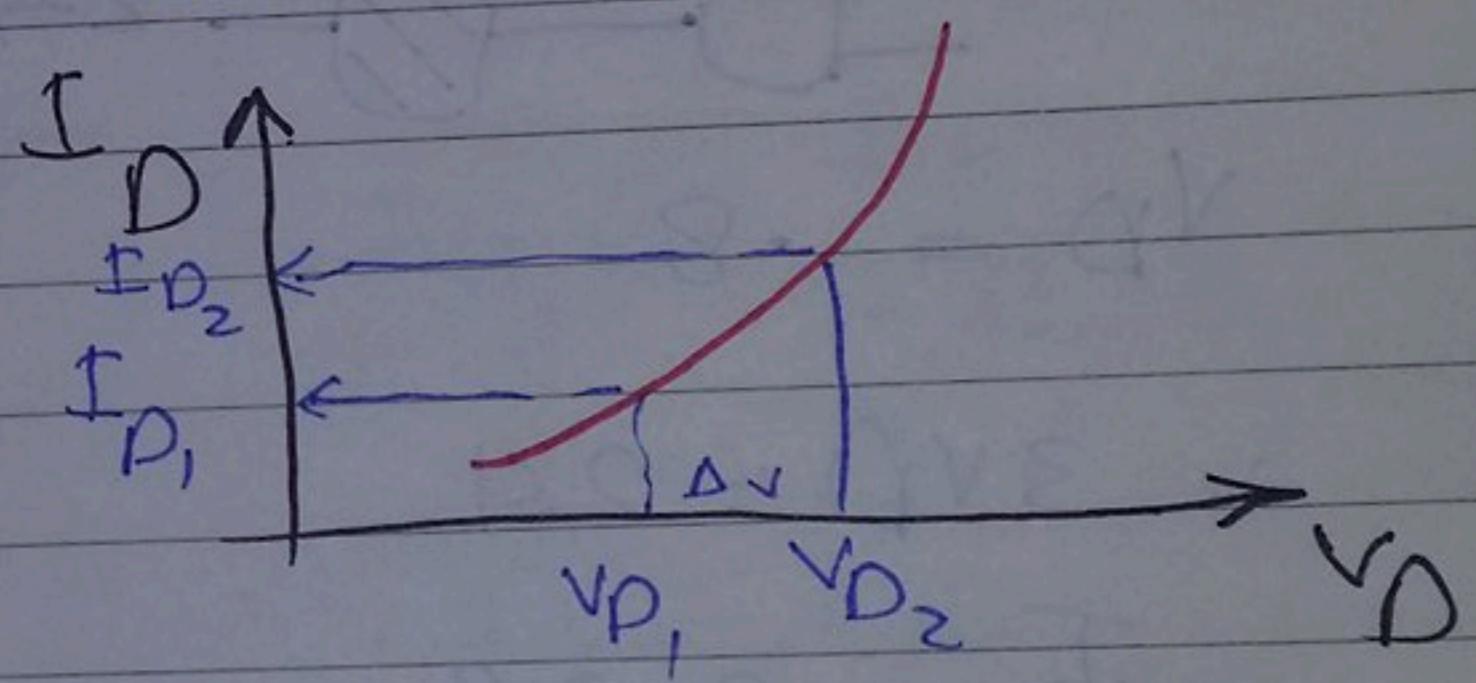
$$\therefore I_{D2} = I_s \exp^{V_{D1}/V_T} \cdot \exp^{(\Delta V/V_T)}$$



$$\Delta V \ll V_T \rightarrow 26 \text{ mV}$$

$\Rightarrow$  Small signal mode



$$\Rightarrow I_{D2} = I_S e^{V_{D1}/V_T} \times e^{\Delta V/V_T}$$

Note

$$e^x = 1 + x$$

$$\therefore I_{D2} = I_S e^{V_{D1}/V_T} \left( 1 + \frac{\Delta V}{V_T} \right)$$

$$I_{D2} = I_{D1} + I_{D1} \frac{\Delta V}{V_T} \quad \therefore I_{D2} - I_{D1} = I_{D1} \frac{\Delta V}{V_T}$$

$$\therefore \Delta I_D = I_{D1} \frac{\Delta V}{V_T}$$

$$\Rightarrow \Delta I_D = \frac{I_D}{V_T} \Delta V_D \quad \Rightarrow \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} = \frac{V_T}{I_D}$$



$$\therefore R_D = \frac{V_T}{I_D} \xrightarrow{25\text{ mV}} \Rightarrow \text{Dynamic Resistance.}$$

$$R_D = 5\Omega$$

ex:-  $\Rightarrow I_D = 1\text{ m.A}$  Current Changes of  $V_D$  Change by  $1\text{ mV}$

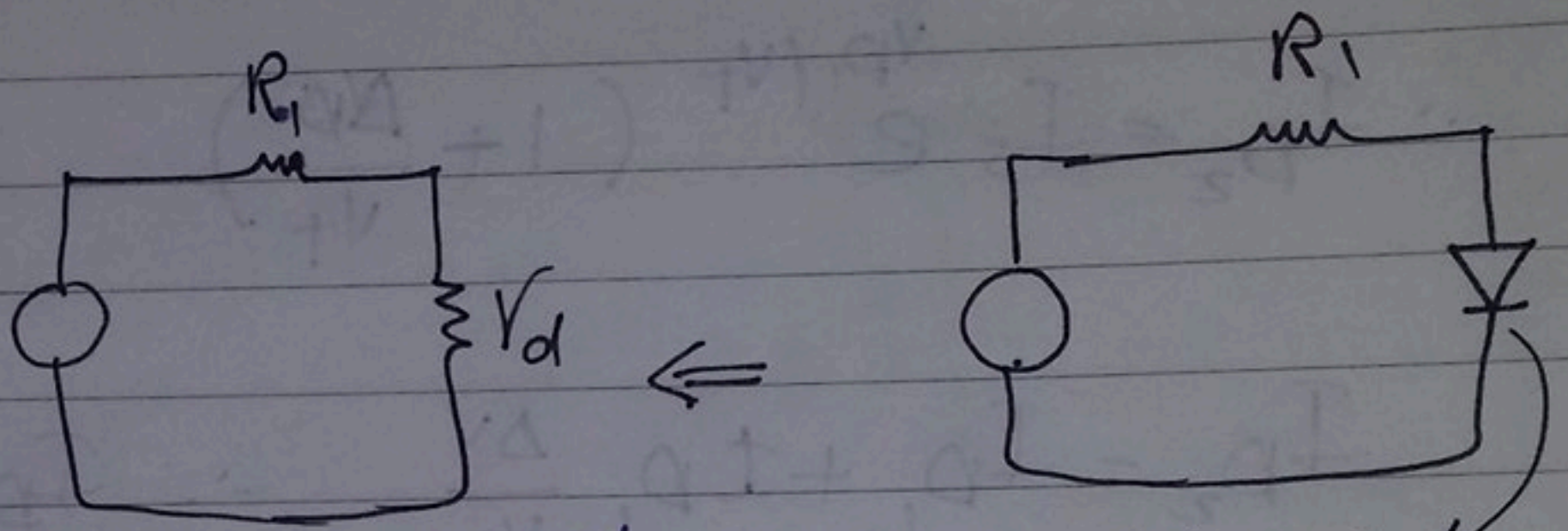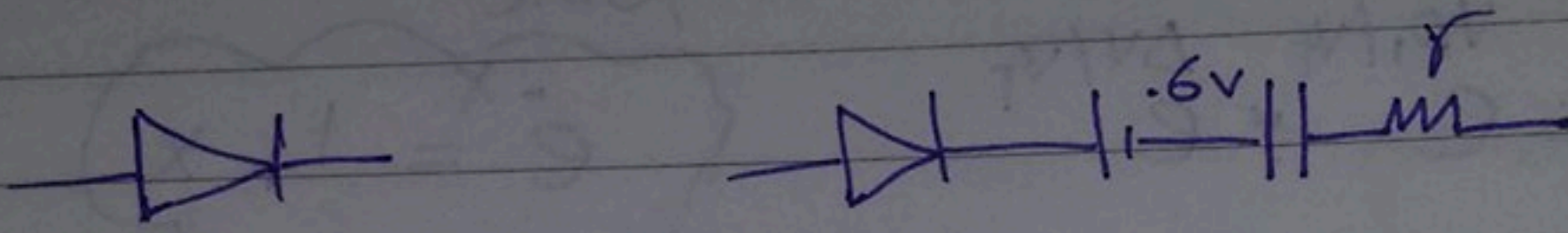
$$\therefore \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} = \frac{V_T}{I_D} \Rightarrow \frac{1\text{ mV}}{\Delta I_D} = \frac{26\text{ mV}}{1\text{ m.A}}$$





$V_d$  is a small signal  
Small signal  
...  
Reference  $\neq 0 = D.C$

$V_d = \text{Small signal Model}$

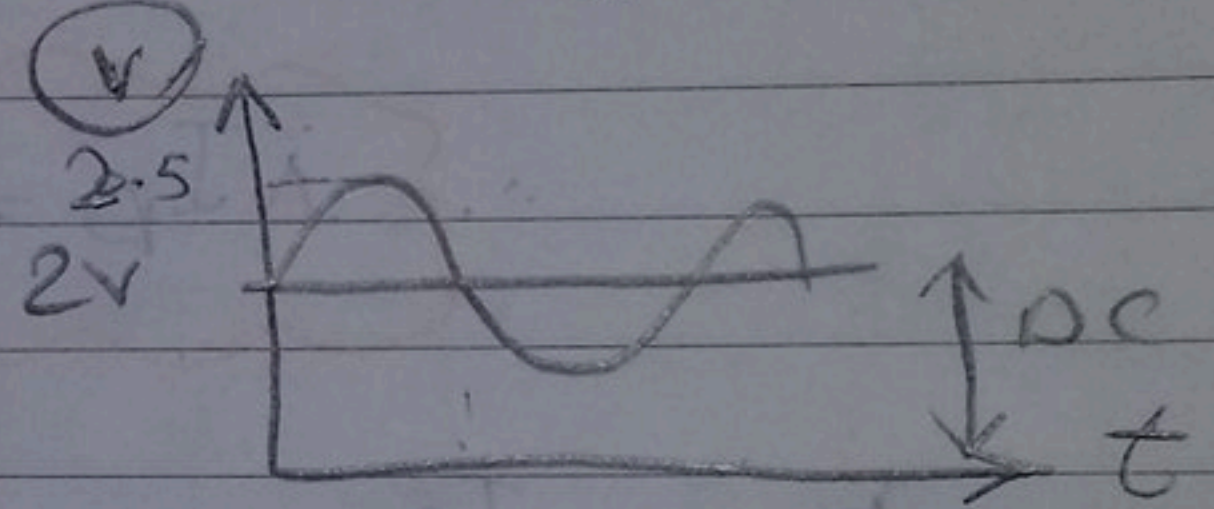

$$V(t) = V_D + V_p \cos \omega t$$

$$\Rightarrow I_0 = I_s \exp\left(\frac{V_0}{V_T}\right) \quad \therefore R_d = \frac{V_T}{I_0}$$

$$I_p = (I_0 / V_T) V_p$$

$$I_p = \frac{V_p}{R_d}$$

$$\Rightarrow I_p(t) = I_0 + I_p \cos \omega t$$


$$I_p = I_s \exp\left(\frac{V_0}{V_T}\right) + \frac{I_0}{V_T} V_p \cos \omega t$$

تيار الكيل = DC تيار + AC تيار  
( $\cos \omega t$ )




# \* Diode Application


## I Half wave

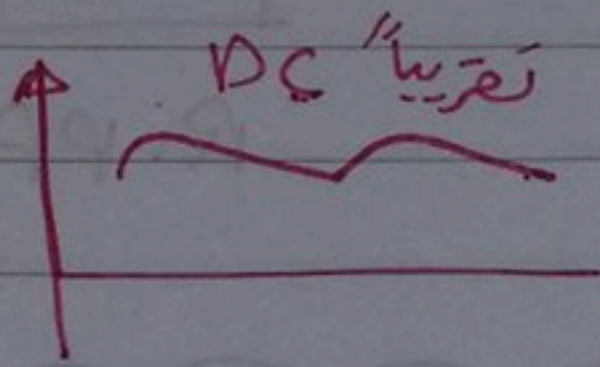

التي يعمل كـ الـ DC

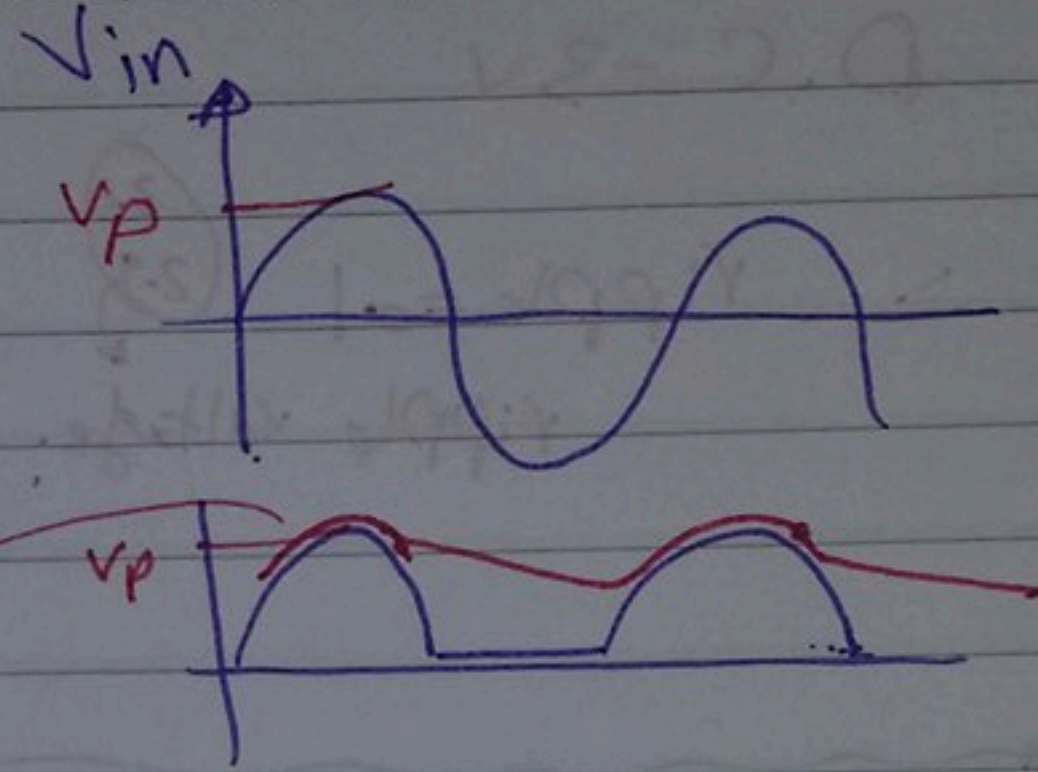

$$V_{DC} = 0.3 V_p$$

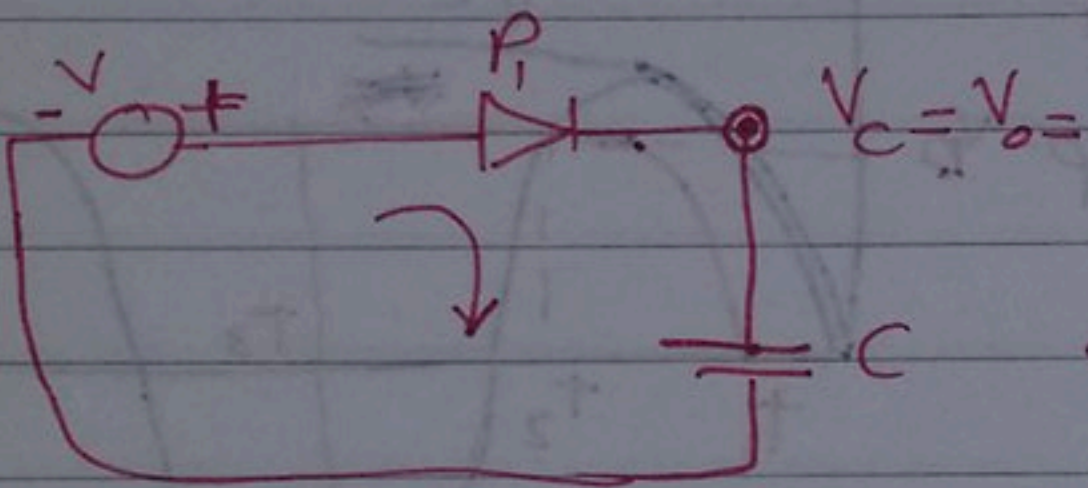




at  $V_p = 0$

في هذه الحالة

$$V_{in} = V_c \Rightarrow V_p = V_c$$

at  $V_p = 0.6$


$$V_p - 0.6 = V_c$$

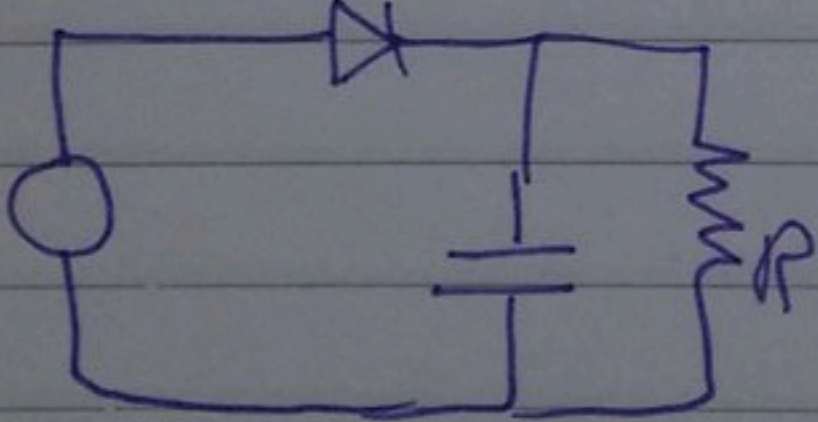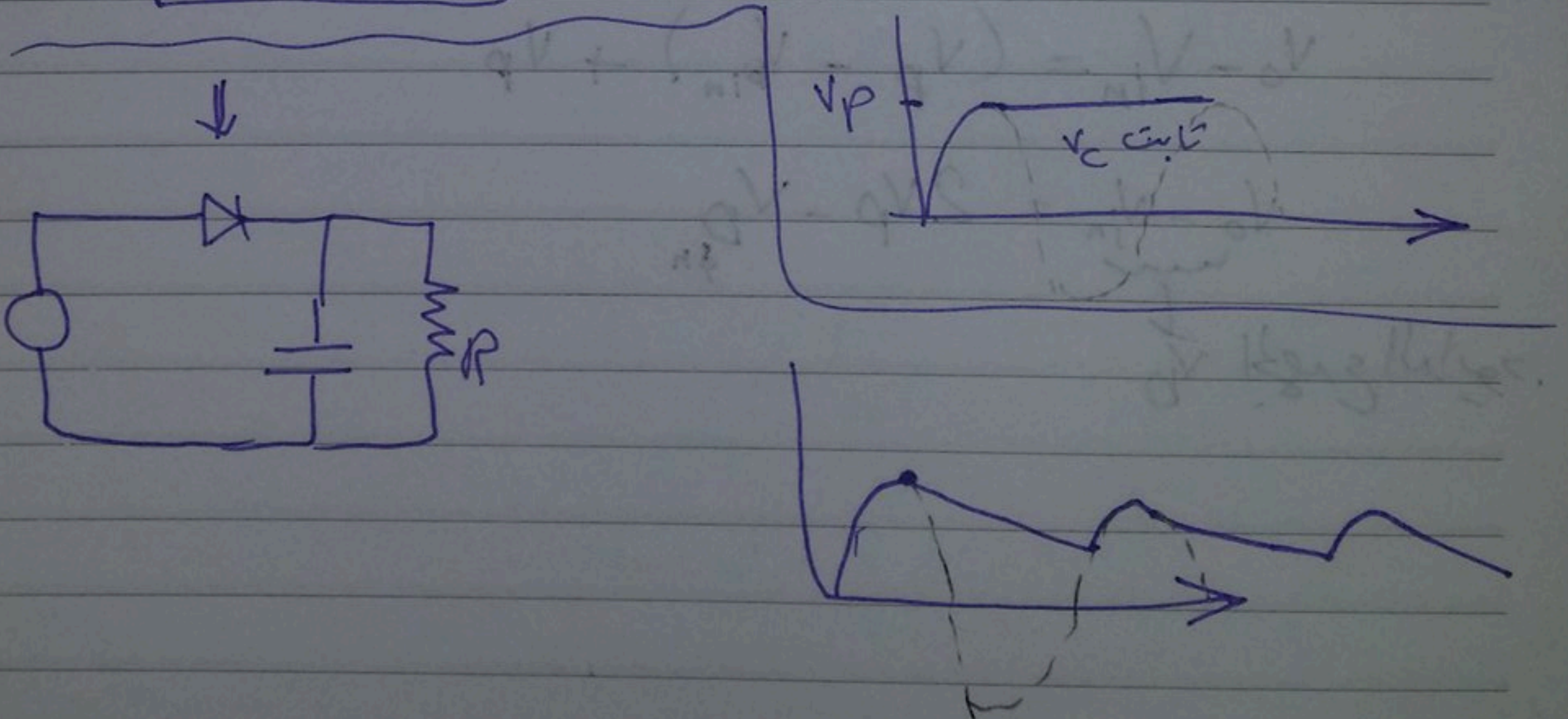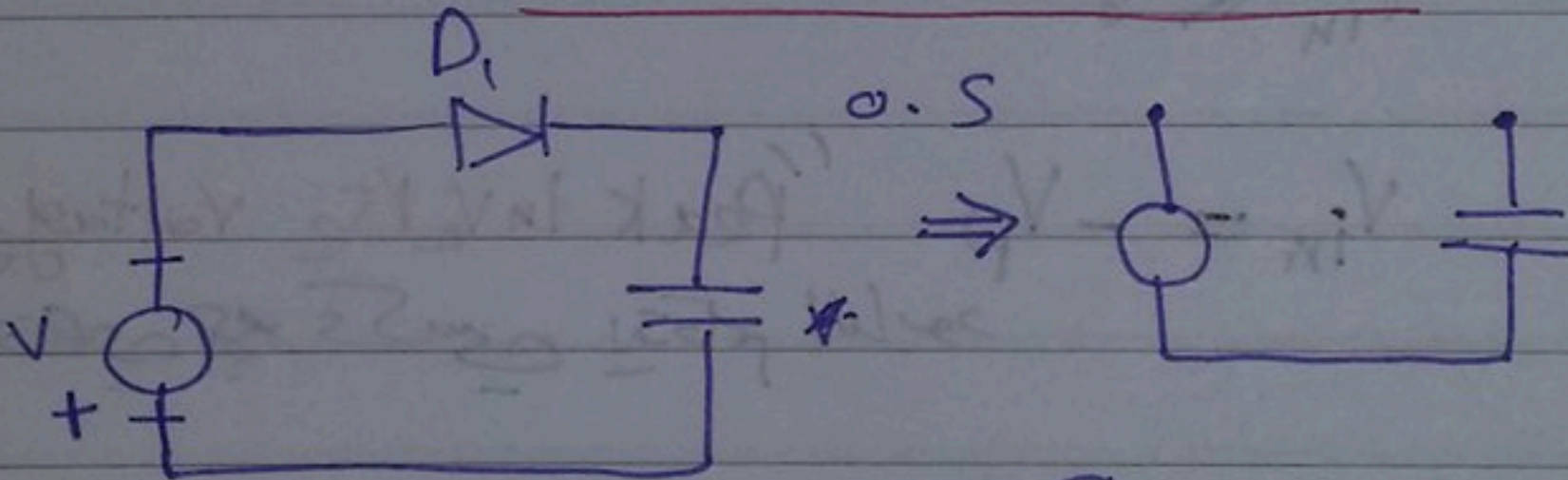




$$D.C = 3V$$
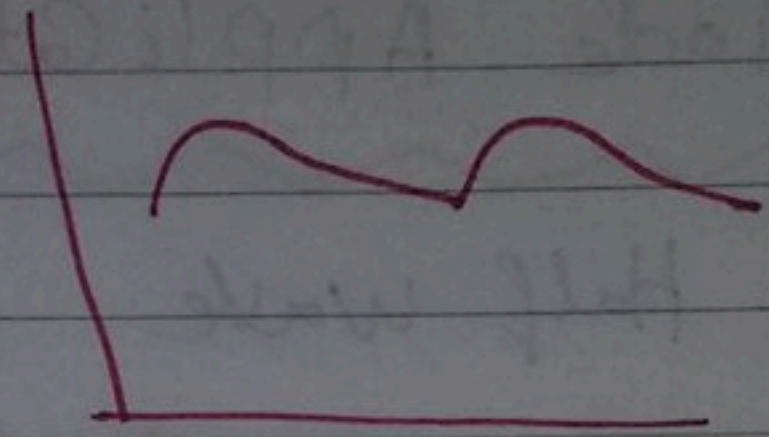
$$\therefore \text{Ripple} = 0.1 \text{ (3.1 - 2.9)} \\ \text{ripple voltage.}$$



Ripple voltage  
دالة

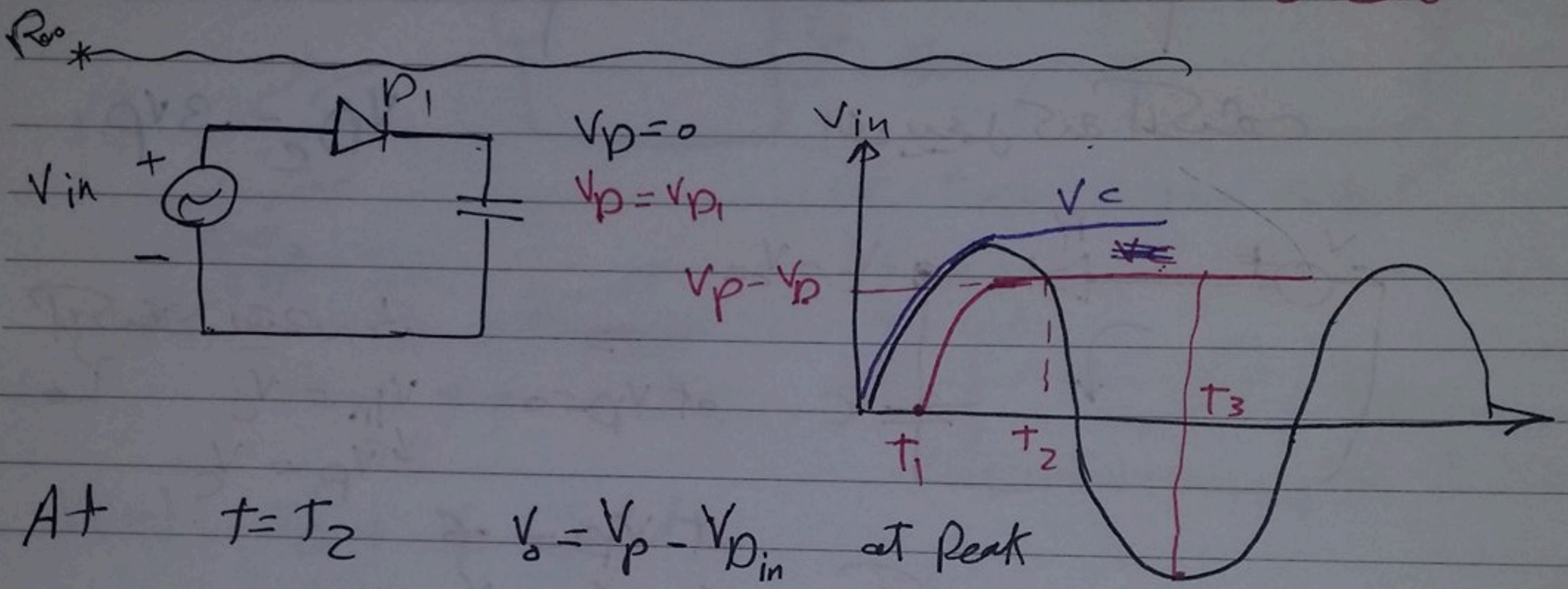

$$\text{At } t = t_2 \quad V_o = V_p - V_{D_{in}} \text{ at Peak}$$

$$\Rightarrow t > t_2 \quad V_{in} < V_o$$

$$\Rightarrow t = t_3 \quad V_{in} = -V_p \text{ "Peak inverse voltage."}$$

$$V_o - V_{in} = (V_p - V_{D_{in}}) + V_p$$

$$V_o - V_{in} = 2V_p - V_{D_{in}}$$

الجهد الخارج الدايود  $V_D$